

BÀI TẬP MÔN VẬT LÝ 7 HỌC KÌ II

Câu 1: Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Dòng điện trong kim loại là gì?

.....

.....

.....

.....

Câu 2: Sơ đồ mạch điện là gì? Quy ước chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín như thế nào?

.....

.....

.....

.....

* HÃY VẼ KÍ HIỆU MỘT SỐ BỘ PHẬN MẠCH ĐIỆN DƯỚI ĐÂY:

Nguồn điện 1 pin:

Nguồn điện 2 pin:

Bóng đèn:

Dây dẫn:

Công tắc (Khóa K đóng):

Công tắc (Khóa K mở):

Ampe kế:

Vôn kế:

Câu 3: Dòng điện có những tác dụng nào? Mỗi tác dụng các em hãy nêu 01 ví dụ thực tế?

- Tác dụng Ví dụ:
- Tác dụng Ví dụ:
- Tác dụng Ví dụ:
- Tác dụng Ví dụ:
- Tác dụng Ví dụ: