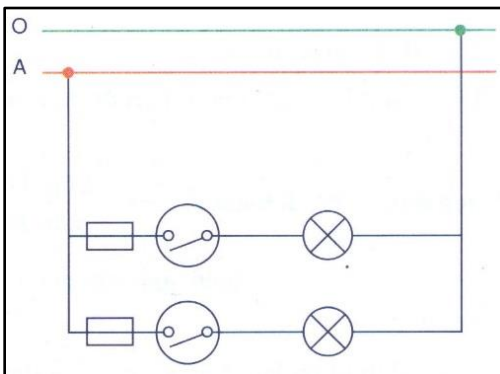


TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP
CÔNG NGHỆ 9 : LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ


Thời gian 2 tiết

BÀI 8 : THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

Sơ đồ nguyên lí:




Sơ đồ lắp đặt:

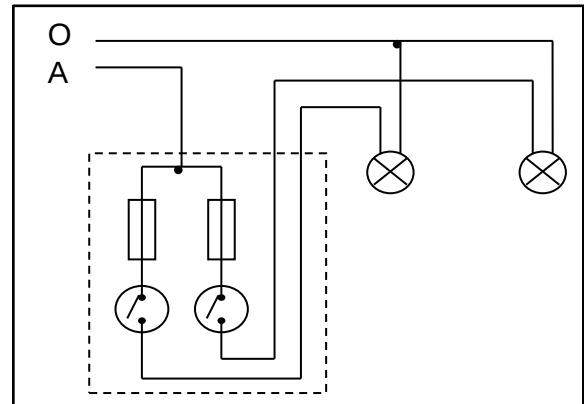


BÀI 9 : THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN

Sơ đồ nguyên lí:

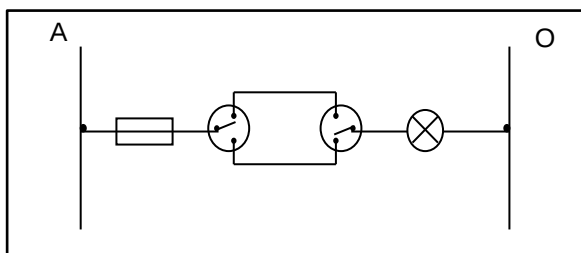


Sơ đồ lắp đặt:

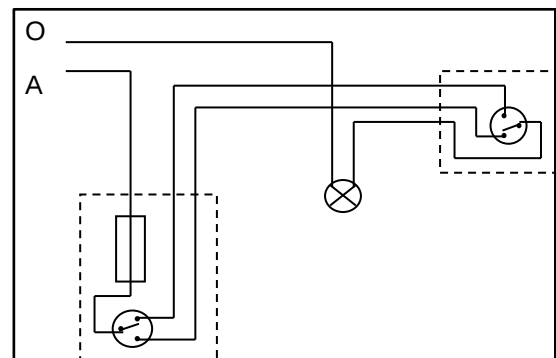


BÀI 10 : THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

Sơ đồ nguyên lí:

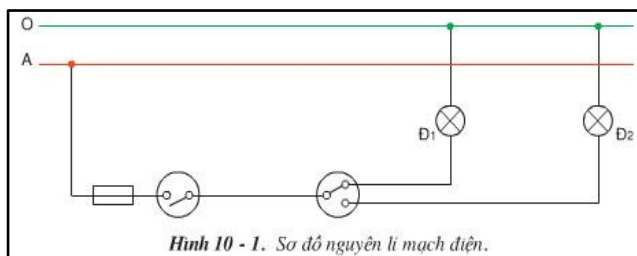


Sơ đồ lắp đặt:

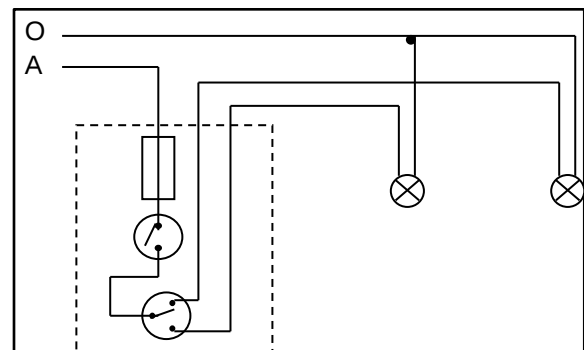

BÀI TẬP VỀ NHÀ

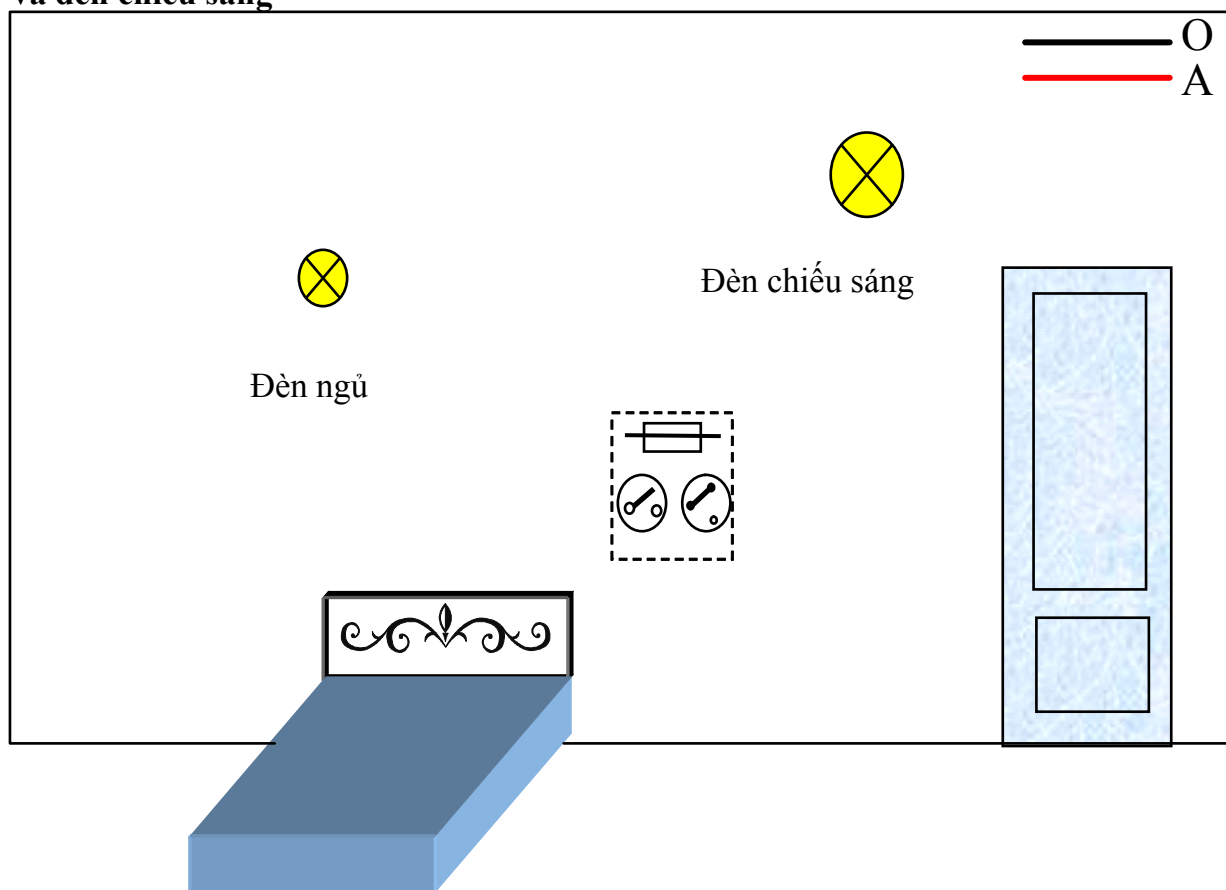1. Hãy thiết kế mạch điện trong phòng ngủ sao cho 1 công tắc có thể điều khiển cả đèn ngủ và đèn chiếu sáng



2. Hãy cho biết sơ đồ mạch điện nào đúng, sai và giải thích?

