

BÀI 40: THỰC HÀNH

ĐÈN ỚNG HUỖNH QUANG

1. **Kiến thức** : Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của đèn ống huỳnh quang, chấn lưu và tắc te.và hiểu được nguyên lý hoạt động và cách sử dụng đèn ống huỳnh quang.

2. **Kỹ năng** : Có kỹ năng sử dụng các đồ dùng điện đúng số liệu kỹ thuật.

3.**Thái độ** : Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện

I./ **CHUẨN BỊ** :

◆ *Xem sách giáo khoa.*

II./ **NỘI DUNG & TRÌNH TỰ THỰC HÀNH** :

◆ Vẽ lại sơ đồ mạch điện : Đèn Huỳnh Quang (SGK)

◆ Mẫu vật (Quang sát bộ đèn Huỳnh Quang khi đang hpoa5t động)

◆ Số liệu ghi trên bóng, chấn lưu, tắc te.

◆ Chấn lưu mắc nối tiếp với đèn ống huỳnh quang, tắc te mắc // với đèn ống huỳnh quang.

◆ Hai đầu dây của bộ đèn nối với nguồn điện.

(◆ **Chú ý** : khi đi học lại các em quang sát hoạt động của đèn Huỳnh Quang tại Phòng Công Nghệ)

----- Hết -----

Dặn dò :

◆ Về nhà học bài và tìm hiểu thêm thực tế bóng điện ở gia đình.

◆ Đọc và xem trước bài 41 SGK Chuẩn bị tranh vẽ và mô hình đồ dùng loại điện – nhiệt (*Bàn là điện*).