

Tuần 22 (1 -> 6/2/2021)

Tiết 22 – Chủ đề 19: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN

A/. Ghi nhớ:

I/. Sơ đồ mạch điện (SDMD):

- Sơ đồ mạch điện là hình vẽ mạch điện, trong đó các bộ phận của mạch điện được thể hiện bằng các kí hiệu.

(Thuộc các kí hiệu của một số bộ phận mạch điện/ 127)

- Vd: (vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3/ 128)


II/. Chiều dòng điện:

- Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.


- Vd: (vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.4/ 128 --- mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch điện)

B/. Luyện tập: 1 -> 4/ 129, 130.

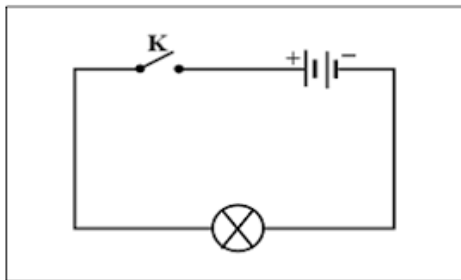1/. Vẽ sơ đồ mạch điện: gồm nguồn điện hai pin, bóng đèn, công tắc mở.



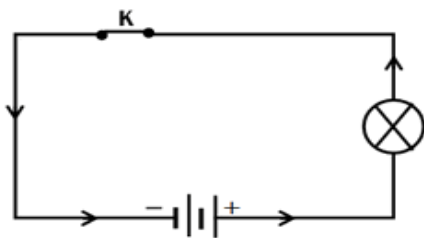2/. Vẽ sơ đồ mạch điện: gồm nguồn điện hai pin, bóng đèn, công tắc đóng, mũi tên chỉ chiều dòng điện.



3/. SDMD thể hiện sai là D.

4/. SĐMĐ thể hiện đúng là B.

*** Ghi nhớ ĐC: Học thuộc kĩ từ câu 1 -> 7 và câu 9.**

Xem, làm lại các bài tập đã sửa.

Tuần 23 kiểm tra thường xuyên (15 phút).