

## CHỦ ĐỀ:

# DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN

## 1. Dòng điện:


- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

## 2. Nguồn điện:

- Nguồn điện là một thiết bị có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động.

Vd: Pin tiểu, ắc quy, pin điện thoại...

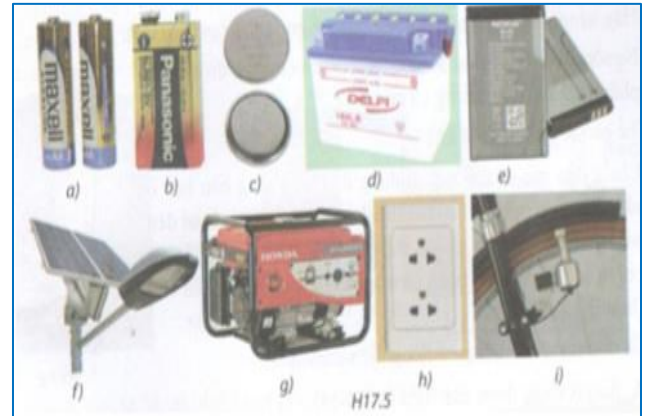- Mỗi nguồn điện đều có 2 cực:
  - + cực dương (+)
  - + cực âm (-)



- Hệ thống gồm nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn, công tắc,... nối với nhau tạo thành một mạch điện.

