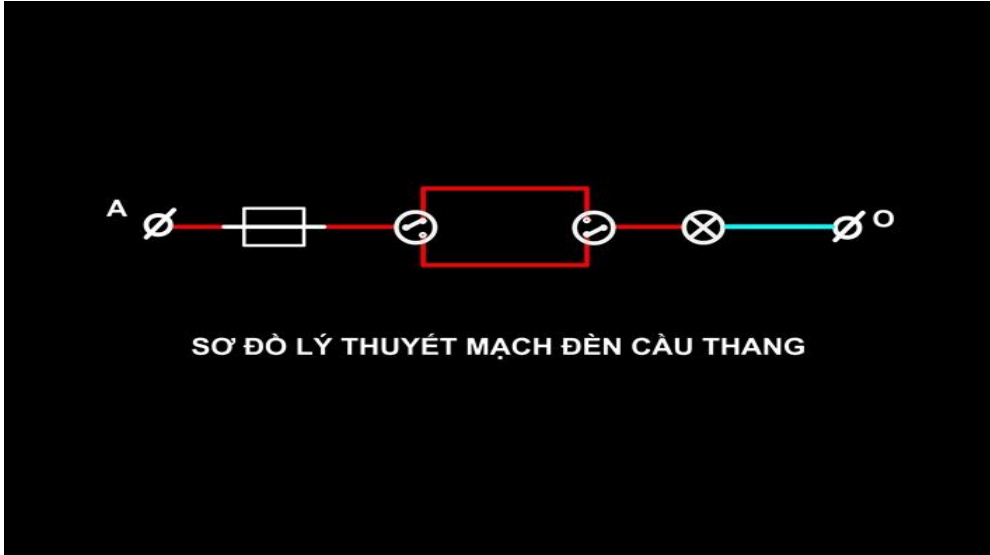
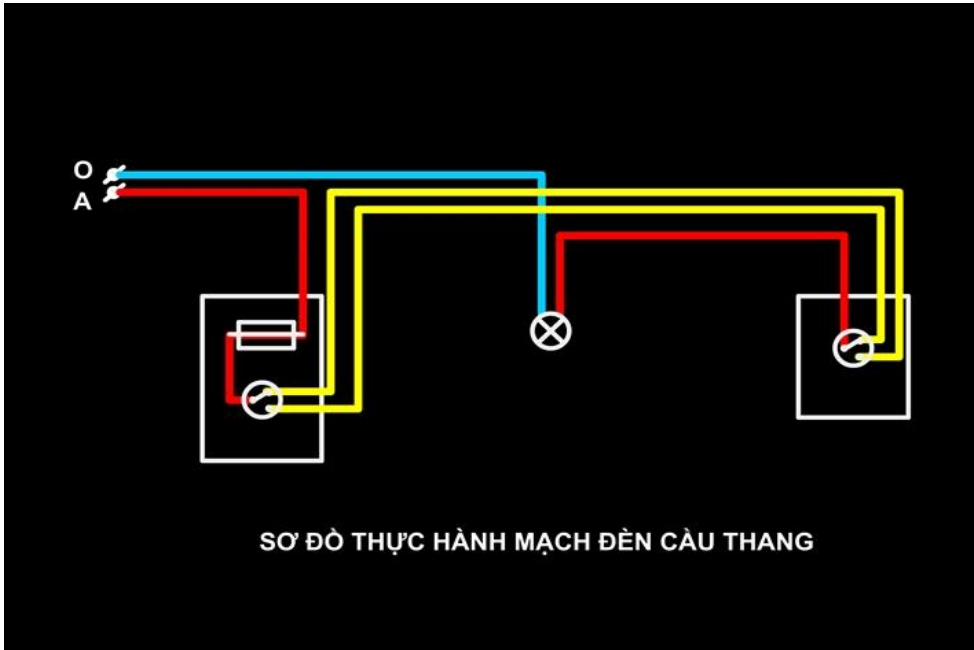


NỘI DUNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN Tuần 23
Môn: Công Nghệ 9

STT	Môn	Khối	Nội dung bài học
1	Công Nghệ	9	Bài 9 : Mạch đèn cầu thang (3 tiết) Câu 1: Vẽ sơ đồ mạch điện bài 9 (lý thuyết và thực hành) gồm có: 1 cầu chì bảo vệ, hai công tắc 3 cực ở xa nhau điều khiển một đèn.  SƠ ĐỒ LÝ THUYẾT MẠCH ĐÈN CẦU THANG  SƠ ĐỒ THỰC HÀNH MẠCH ĐÈN CẦU THANG

			Câu 2: Bảng dự trù vật liệu của mạch đèn cầu thang: <table><tr><th>STT</th><th>Tên thiết bị</th><th>Số lượng</th></tr><tr><td>1</td><td>Bảng điện nhựa</td><td>2 cái</td></tr><tr><td>2</td><td>Cầu chì</td><td>1 cái</td></tr><tr><td>3</td><td>Công tắc 3 cực (3 chấu)</td><td>2 cái</td></tr><tr><td>4</td><td>Chuôi đèn</td><td>1 cái</td></tr></table>	STT	Tên thiết bị	Số lượng	1	Bảng điện nhựa	2 cái	2	Cầu chì	1 cái	3	Công tắc 3 cực (3 chấu)	2 cái	4	Chuôi đèn	1 cái
STT	Tên thiết bị	Số lượng																
1	Bảng điện nhựa	2 cái																
2	Cầu chì	1 cái																
3	Công tắc 3 cực (3 chấu)	2 cái																
4	Chuôi đèn	1 cái																

Quận 7, ngày 18 tháng 2 năm 2021