

BÀI 08: Thực hành LẮP HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN



I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

* Vật liệu và thiết bị: băng điện, dây dẫn, 1 công tắc 2 cực, 2 cầu chì, bóng đèn, 2 đui đèn, băng cách điện.

II. Nội dung và trình tự thực hành:

1. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện:

a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:

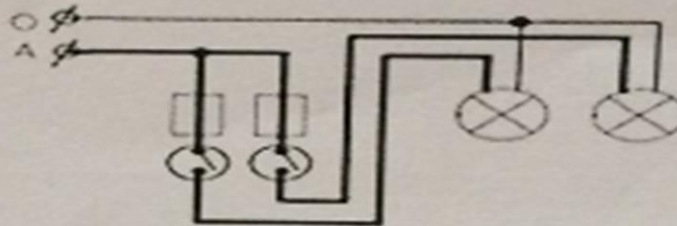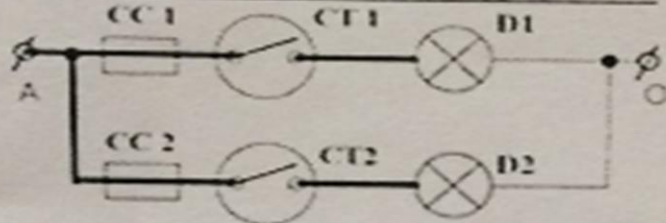


b. Về sơ đồ lắp đặt:

c. Giải thích hoạt động:

- Cầu chì 1 bảo vệ công tắc 1 điều khiển đèn 1 sáng tắt.
- Cầu chì 2 bảo vệ công tắc 2 điều khiển đèn 2 sáng tắt.

2. Lập bảng dự trữ dụng cụ, vật liệu và thiết bị: điền vào SGK

3. Quy trình lắp đặt mạch điện:

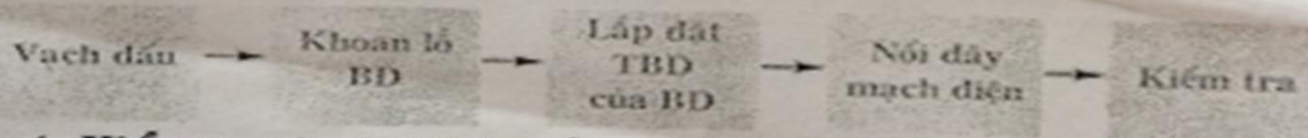

4. Kiểm tra và vận hành thử mạch điện:

Khi kiểm tra sản phẩm đưa vào các tiêu chuẩn sau:

- + Lắp đặt đúng theo sơ đồ
- + Chấn chấn,
- + Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.
- + Mạch điện đảm bảo thông mạch.
- + Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Nội dung
hướng dẫn
học sinh
LỚP 9 (từ
03.02.2020
đến
08.02.2020)

ÔN LẠI
NỘI DUNG
BÀI 8 VÀ
LẮP
MẠCH
ĐIỆN BÀI
8 THEO SƠ
ĐỒ LẮP
ĐẶT