

## Chủ đề 22: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

### I. Cường độ dòng điện:

- CĐDD là độ mạnh yếu của dòng điện
- Dòng điện càng **manh** thì CĐDD càng **lớn**.
- CĐDD kí hiệu là I, đơn vị A.

$$1\text{A} = 1000\text{mA}$$

### II. Ampe kế:

- Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.
- Kí hiệu sơ đồ của ampe kế:

### II. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế:

