


Công nghệ 9- Bài tập- (dành cho học sinh lớp 9.1, 9.2, 9.3, 9.5)

(Học sinh thực hiện vẽ trên giấy và Thực hành lắp mạch nộp vào ngày đi học lại)

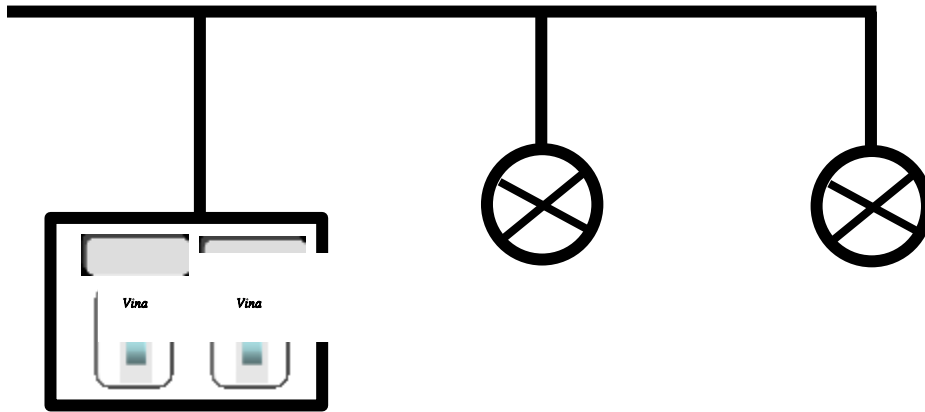Bài 9: Vẽ sơ đồ (10 điểm)

1/ Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch 2 đèn phát sáng độc lập gồm: 2 cầu chì bảo vệ, 2 công tắc đơn điều khiển 2 đèn (mỗi cầu chì bảo vệ một công tắc điều khiển 1 đèn)

2/ Vẽ sơ đồ thực hành mạch 2 đèn phát sáng độc lập trên theo mô hình sau:




Lưu ý: Cầu chì, công tắc được bố trí tự do trên bảng điện sao cho phù hợp.
(Gợi ý cách bố trí như trên)

3/ Hãy lắp ráp mạch theo mô hình trên(10 điểm)

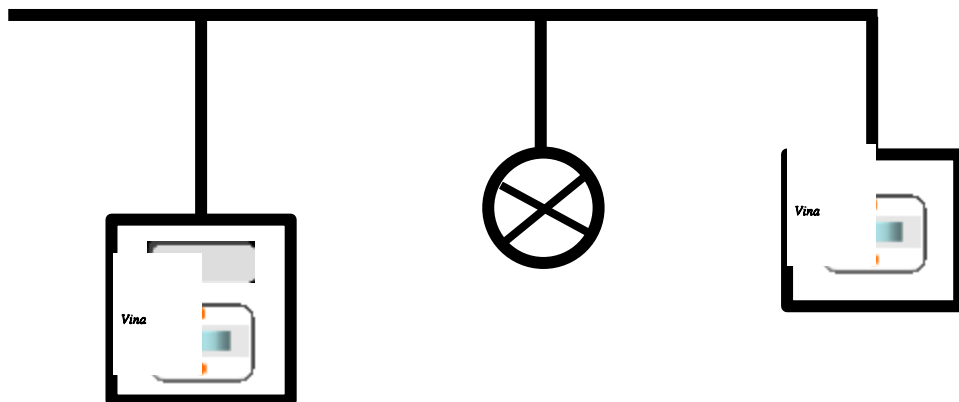Bài 10: (10 điểm)

1/ Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch đèn cầu thang gồm: 1 cầu chì bảo vệ, 2 công tắc kép (3 chấu) cùng điều khiển 1 đèn

2/ Vẽ sơ đồ thực mạch đèn cầu thang theo mô hình sau:



Hết