

Họ và tên: Ngày: tháng năm

Lớp: ĐỀ 3, HKII (MÔN ĐIỆN)

• Em hãy lắp đặt mạch điện theo yêu cầu như sau:

- 01 cầu chì bảo vệ toàn mạch.
- 01 ổ điện có điện thường trực.
- 02 công tắc 3 cực điều khiển 01 đèn (Mạch đèn cầu thang).

• Sơ đồ bố trí:



• Vẽ sơ đồ lắp đặt:

• Bài tập nhà: Học sinh vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt ĐỀ 3

Nội dung
hướng dẫn
học sinh
LỚP ĐIỆN
(từ 17.02
đến
28.02.2020)

HS LẮP
MẠCH ĐIỆN
THEO SƠ ĐỒ
LẮP ĐẶT VÀ
CHỤP HÌNH
MẠCH ĐIỆN
Không đóng
nắp nẹp để GV
kiểm tra dò
mạch

Họ và tên: Ngày: tháng năm

Lớp: ĐỀ 4 - HKII (MÔN ĐIỆN)

• Em hãy lắp đặt mạch điện theo yêu cầu như sau:

- 01 cầu chì bảo vệ toàn mạch.
- 01 Công tắc đơn đóng ngắt mạch điện.
- 01 Công tắc kép điều khiển 02 đèn tắt sáng luân phiên (có khóa).

• Sơ đồ bố trí:



• Vẽ sơ đồ lắp đặt:

• Bài tập nhà: Học sinh vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt ĐỀ 4

Hs gửi bài qua mail lean281982@gmail.com hoặc kết bạn qua Zalo Thầy Ân – Công nghệ 0918183466