

Họ và tên: Lâm Tấn Đạt

Lớp: 8/8

Ngày 28 tháng 12 năm 2019



ĐỀ 1 - HKII (MÔN ĐIỆN)

Em hãy lắp đặt mạch đèn theo yêu cầu như sau:

- 01 cầu chì bảo vệ toàn mạch.
- 01 Ổ điện có điện thường trực.
- 01 Công tắc kép điều khiển 02 đèn tắt sáng luân phiên.

* Vẽ sơ đồ lắp đặt:

• Sơ đồ bố trí:

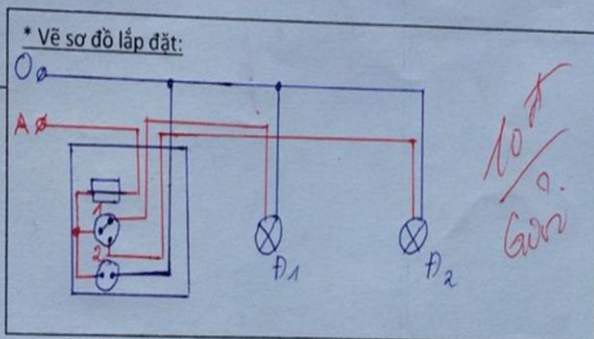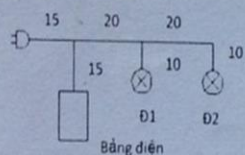

* Bài tập nhà: Học sinh vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt ĐỀ 1

Họ và tên: Lâm Tấn Đạt

Lớp: 8/8

Ngày 4 tháng 1 năm 2020



ĐỀ 2 - HKII (MÔN ĐIỆN)

Em hãy lắp đặt mạch đèn theo yêu cầu như sau:

- 01 cầu chì bảo vệ toàn mạch.
- 01 Ổ điện có điện thường trực.
- 01 Công tắc 3 cực điều khiển 02 đèn sáng tỏ sáng mờ.

* Vẽ sơ đồ lắp đặt:

• Sơ đồ bố trí:

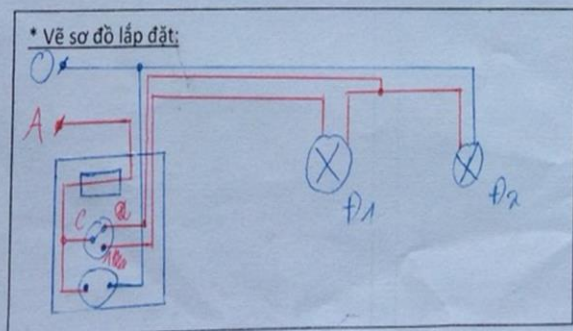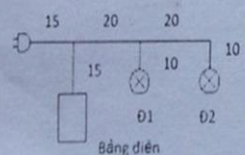

* Bài tập nhà: Học sinh vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt ĐỀ 2

Nội dung
hướng dẫn
học sinh
LỚP ĐIỆN
(từ 03.02
đến
08.02.2020)

**ÔN LẠI
NỘI DUNG
ĐỀ 1-2 VÀ
LẮP
MẠCH**

Đề 1-2 (Nếu
chưa nộp
bài thực
hành)