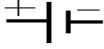
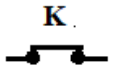


SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN.

I) Sơ đồ mạch điện:

1) Ký hiệu của một số bộ phận trong mạch điện:

Tên bộ phận	1 pin	2 pin mắc nối tiếp	Bóng đèn	Dây dẫn	Công tắc đóng	Công tắc mở
Ký hiệu						

2) Sơ đồ mạch điện là **hình vẽ mạch điện** trong đó các **bộ phận** của mạch điện được thể hiện bằng các **ký hiệu**

(Vẽ vào tập sơ đồ mạch điện hình 19.3 trang 128 trong sách TLDH)

II) Chiều dòng điện:

Quy ước chiều dòng điện trong mạch điện: Chiều dòng điện là chiều từ **cực dương** qua dây dẫn và các **thiết bị điện** tới **cực âm** của nguồn điện.

(Vẽ vào tập sơ đồ mạch điện hình 19.4 trang 128 trong sách TLDH)

III) Vận dụng:

Vẽ sơ đồ mạch điện trong một chiếc đèn pin đơn giản có các bộ phận như sau: nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, một công tắc đóng, một bóng đèn, các dây dẫn.

- **Dặn dò:** Trả lời câu 1, câu 2 phần Em hãy Luyện tập trang 129 sách Tài liệu dạy học