


LÍ 9- BÀI 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ

MỐI QUAN HỆ

ITỈ LỆ THUẬN U

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_1}{U_2}$$

SỰ PHỤ THUỘC
CỦA I VÀO U

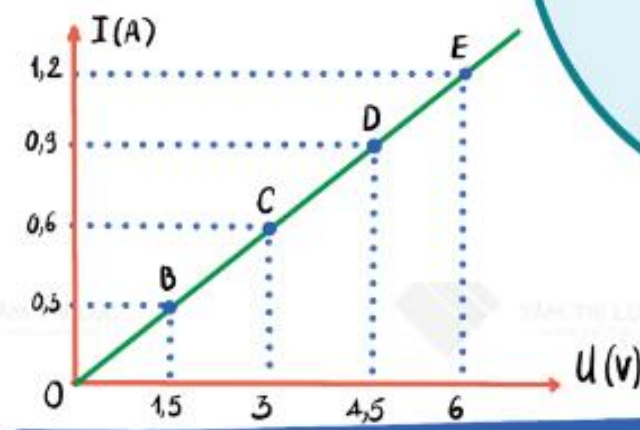

ĐỒ THỊ

I : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

U : HIỆU ĐIỆN THẾ

Nguồn: Bộ sưu tập SĐTĐ của CTY Cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

@2020 Bản quyền thuộc công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

LÍ 9 - BÀI 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN, ĐỊNH LUẬT OHM



Nguồn: Bộ sưu tập SĐTĐ của CTY Cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

@2020 Bản quyền thuộc công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực



Nguồn: Bộ sưu tập SBTĐ của Công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

@2020 Bản quyền thuộc công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$



I

$$I = I_1 + I_2$$

$$\frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{td} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

R TƯƠNG ĐƯƠNG


2.

**ĐOẠN MẠCH
SONG SONG**



CD 4

SƠ ĐỒ

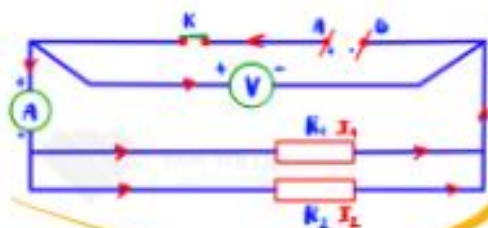

$$U = U_1 = U_2$$

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN



Nguồn: Bộ sưu tập SĐTĐ của Cty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

@2020 Bản quyền thuộc công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN



Nguồn: Bộ sưu tập SĐTD của Cty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

@2020 Bản quyền thuộc công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN




Nguồn: Bộ sưu tập SĐTD của Cty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

@2020 Bản quyền thuộc công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

BIẾN TRỞ
(Đọc thêm: Điện trở dùng trong kĩ thuật)

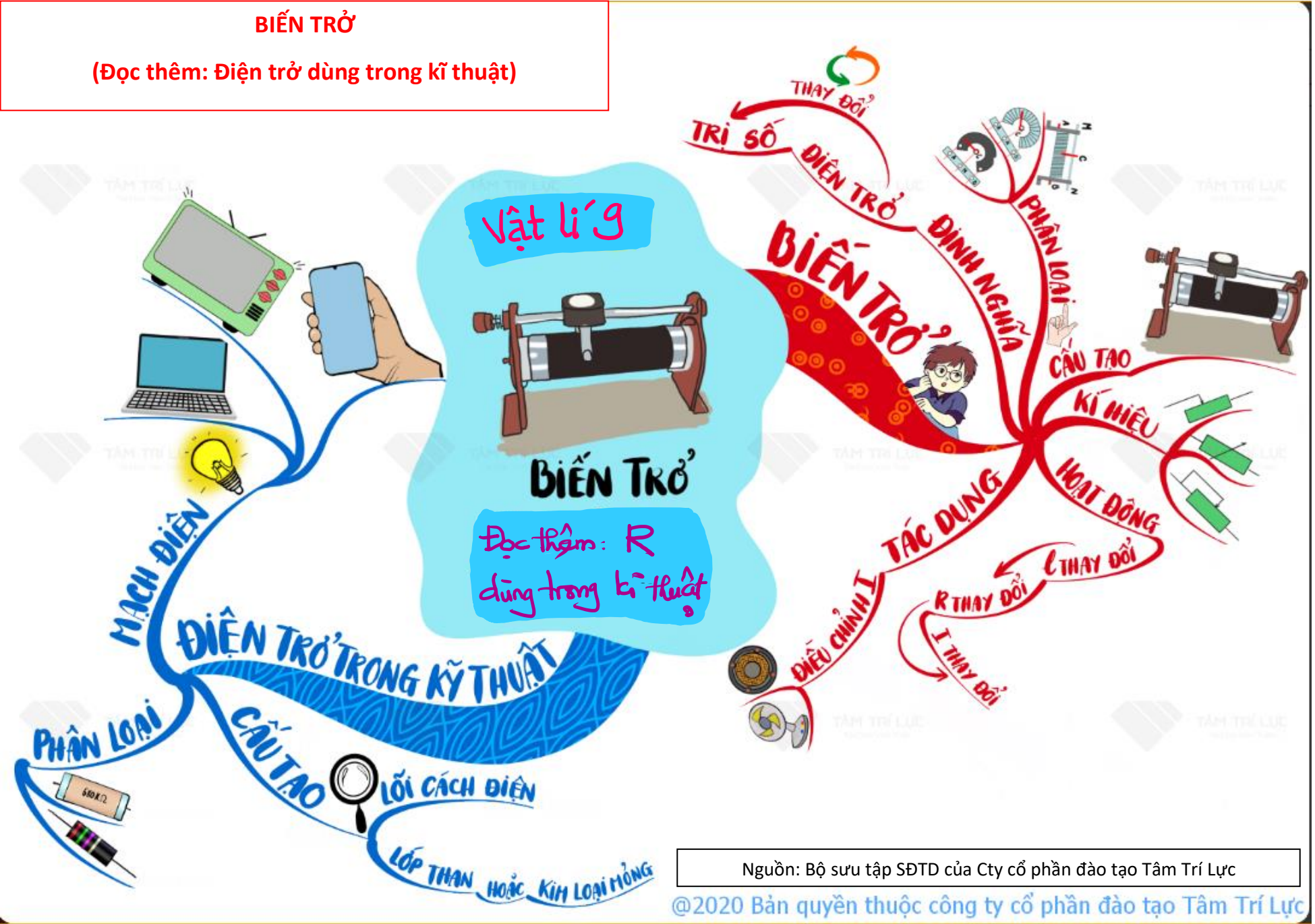BIẾN TRỞ
(Đọc thêm: Điện trở dùng trong kĩ thuật)



Nguồn: Bộ sưu tập SĐTĐ của Cty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực

@2020 Bản quyền thuộc công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực