

HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHỐI 9 TỰ HỌC

MÔN VẬT LÝ- TUẦN 3-CD4

Phần hướng dẫn - Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, <u>hướng dẫn học tập</u> và hai là <u>phần ghi bài</u> . - Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập , sau đó ghi bài vào vở.	
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP	GHI BÀI
	CHỦ ĐỀ 4: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM
TLDH/28	BÀI 1
Hướng dẫn: Đọc kỹ đề, xác định dạng sđmđ - Tóm tắt - $R_{td} = R_1 ? R_2$ - $I=?$ - $U_1=?$ - $U_2=?$ - Có thể làm cách khác	Hoàn thành bài vào vở a. Điện trở tương đương của toàn mạch là: $R_{td} = \dots$ b. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là: $I = \dots\dots\dots$ Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_1 : $U_1 = \dots$ Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_2 : $U_1 = \dots$
TLDH/28	BÀI 2
Hướng dẫn: Đọc kỹ đề, xác định dạng sđmđ Tóm tắt - $R_{td} = ?$ Số chỉ ampe kế chính là giá trị cường độ dòng điện qua điện trở - $I=?$ - $I_1=?$ - $I_2=?$ - Có thể làm cách khác	Hoàn thành bài vào vở a. Điện trở tương đương của toàn mạch là: b. Số chỉ của các ampe kế. Số chỉ của ampe kế A: Số chỉ của ampe kế A_1 : Số chỉ của ampe kế A_2 :

TLDH/29	BÀI 3
-<u>Hướng dẫn:</u> Đọc kỹ đề, xác định dạng sơ đồ Tóm tắt - $R_{13} = R_1 ? R_3$ - $R_{td} = ?$ - $I = ?$ - $U_{AB} = ?$ - $U_2 = ? U_{13} = ?$ - $I_2 = ?$ - $U_1 = ?$ - $U_3 = ?$ - Có thể làm cách khác	Hoàn thành bài vào vở a. Điện trở tương đương : b. Hiệu điện thế U_{AB} : Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở:
TLDH/30	BÀI 4
-<u>Hướng dẫn:</u> Đọc kỹ đề, xác định dạng sơ đồ Tóm tắt - R_{12} - $R_{td} = ?$ - $I = ?$ - $U_{12} = ? U_1 = ? U_2 = ?$ - $I_1 = ?$ - $I_2 = ?$ - Có thể làm cách khác	Hoàn thành bài vào vở a. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB b. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là: Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở: