

CÔNG NGHỆ 9 (TỪ 21/02/2022 ĐẾN 26/02/2022)

(Tiết 4)


BÀI 7: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỚNG HUỖNH QUANG

I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. (xem sgk)

II. Nội dung và trình tự thực hành


1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện huỳnh quang gồm: cầu chì, công tắc, chấn lưu, tắc te, bóng đèn.

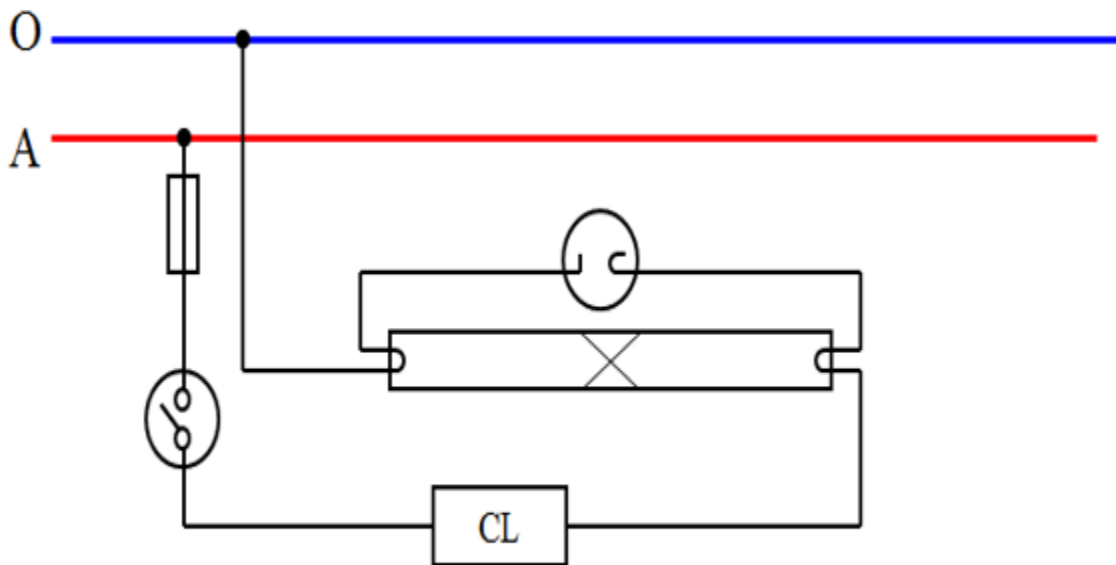

Hình 43. Sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

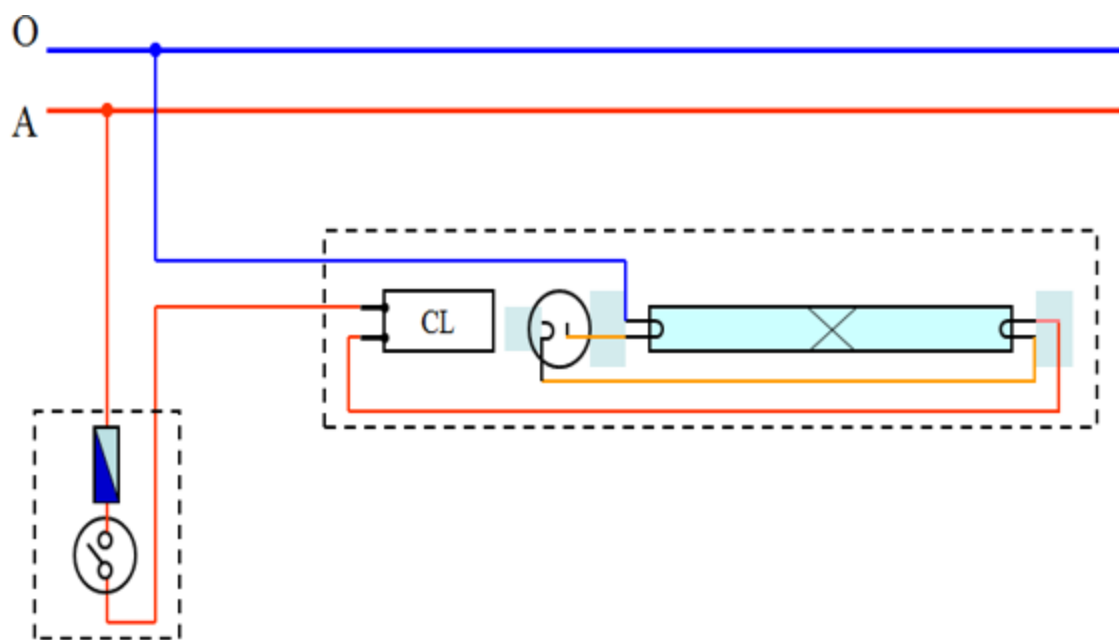

Hình 44. Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Hết